


امتحان شهادة التحكيم الأساسي

اختبار في مادة التربية التكنولوجية

جوان 2006

المدة: ساعة ونصف

التمرين الأول: (06 نقاط)

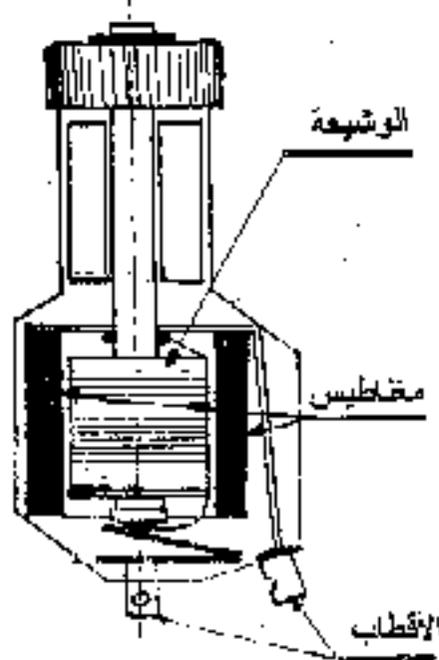

يمثل الشكل المقابل منوبة دراجة (دينامو) .

- 1- ما هي وظيفة المنوبة ؟ وما هو مبدأ عملها ؟
- 2- ما هو دور المغناطيس ؟
- 3- ما هو نور الملف ( الوشعة ) أثناء الحركة ؟
- 4- ما نوع التيار الناتج عن المنوبة ؟
- 5- توصل قطبي المنوبة بمولد كهربائي ، إلى ماذا تتحول ؟

التمرين الثاني: (08 نقاط)

يحصل كل من المصباحين م1 ، م2 الدالتين الأتيتين على الترتيب :

( 6 فولط ، 10 واط ) ، ( 6 فولط ، 5 واط ) .

- 1- أحسب شدة التيار الذي يجاز كل مصباح في الإشتغال العادي .
- 2- أحسب قيمة مقاومة كل مصباح .

3- ننجز الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل المقابل ،

فرق التكمون بين طرفي المولد هو  $V = 12$  فولط .

تغلق الدارة فيتوهج المصباحان :

( أ ) أحسب شدة التيار الكهربائي الذي يعبر الدارة .

( ب ) بمقارنة هذه الشدة بالشدتين المطلوبتين في السؤال 1 -

صف حالة توهج كل من المصباحين وهل تستر هذه الظاهرة ميزة أم عيبا في الربط على التسلسل ؟

التمرين الثالث: (06 نقاط)

1- أكمل الجدول التالي :

اسم العنصر	منصهرة ( خامس )	قطعة بسيطة	غنية الفرع	سلك متصلان	مصباح
الرمز النظائري					

2- ارسم التخطيط النظري لإتارة كهربائية بسيطة بمصباحين ، مستعملا رموز العناصر الواردة في الجدول

السابق .